p4



## 逻辑代数中的基本运算

0·A=0
1·A=A

在后续的微机原理课程以及汇编语言程序设计等仍会用到！

1+A=1
0+A=A

### 补充：与、或、非、异或的用途

- 与运算 AND ，可以用来将指定的位置 0 ，例如想将 10111101 的第五位和第六位（从右往左）置零，则可以 (10111101) AND (11001111)，因为任何变量和 1 相与不改变此变量，任何变量和 0 相与都为 0；
- 或运算 OR ，可以用来将指定的位置 1 ，和与运算刚好相反，任何变量和 0 相或都不改变此变量，任何变量和 1 相或都为 1；
- 非运算 NOT ，用于取反，但是只能同时将整体取反，不能将指定位取反；
- 异或运算 XOR ，用于指定位的取反，任何变量与 0 异或都不改变此变量，任何变量与 1 异或得到的是反变量；例如想将 10111101 的低四位取反，则可以(10111101) XOR (00001111)；

p6

## 逻辑函数及其表示方法

### 逻辑函数不同表示方法间的转换

- 从真值表得到逻辑函数式（重点）

Step 1： 找出真值表中使逻辑函数输出 Y = 1的输入变量取值的组合即使 Y = 1的行；


Step 2： 使 Y = 1的每组输入变量取值的组合（即每一行）对应一个乘积项，
取值为 1 写入原变量，取值为 0 写入反变量；

Step 3： 将各行对应的乘积项相加，即最终结果为“与或”形式；


从真值表得到逻辑函数式是几种不同表示方法转换中最重要的一个，因为在后面数字电路的设计的学习中，很多时候输入和输出的逻辑关系比较复杂，不能直接看出逻辑函数式，这个时候可以通过遍历得到真值表，再将真值表转化为对应的逻辑函数式，其他表示方法也就自然而然地得到了；而且根据真值表转化得到的这种与或形式的逻辑函数式在下一节逻辑函数的化简时也有很大用处，因为恰好每一行对应一个最小项；

## TTL 门电路

### 补充：TTL 与非门和或非门的输入端负载特性示例

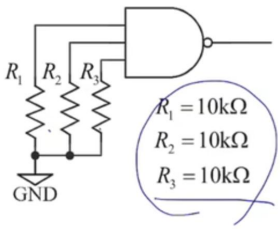



所有输入端电位相同，都是 1.4 V；

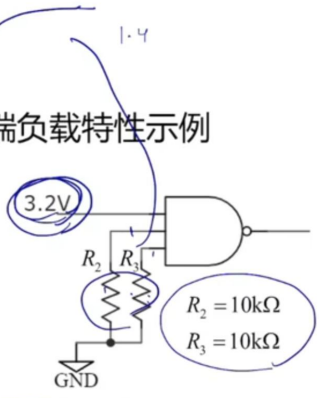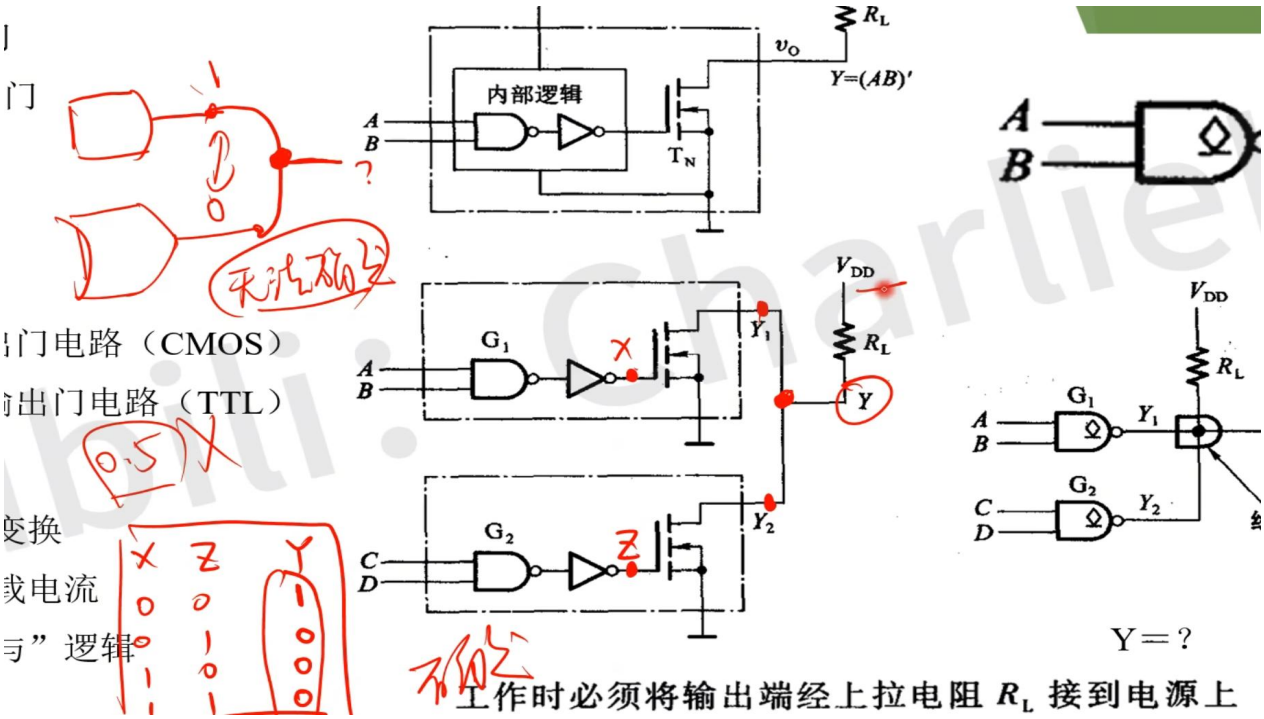


两个大电阻侧的电位是 1.4 V；
存在外部有源输入端侧的电位是 3.2 V；

或非门不再单独设页举例，各个输入端是独立的！

为啥直接接不行啊




具体来说：

1. 输入级 —— 实现“与”逻辑
   多发射极三极管的每个发射极对应一个输入端。只有当所有输入均为高电平时，基极电流才能通过集电结流向中间级，使后续电路导通；只要有一个输入为低电平，对应的发射结就会导通，将基极电位钳位在约0.7V，阻止中间级导通。这本质上实现了“全1出1，有0出0”的“与”逻辑。
2. 中间级 —— 实现“非”逻辑 + 信号放大
   中间级是一个共射极放大器，它将输入级的“与”结果进行反相（即“非”），同时放大信号幅度，确保输出级能获得足够的驱动电流。它的集电极和发射极输出相位相反的信号，分别控制输出级的上拉管和下拉管，实现互补驱动。
3. 输出级 —— 不仅是“输出”，更是“功率驱动”
   输出级采用推挽结构（如T3和T4组成的图腾柱），其核心作用是：
   - 提供低输出阻抗，增强带负载能力；
   - 快速切换高低电平，提高开关速度；
   - 静态时仅一个管子导通，降低功耗；
   - 避免输出悬空或高阻态，保证逻辑电平稳定。

因此，更准确的说法是：

> TTL与非门的输入级完成“与”逻辑，中间级完成“非”逻辑并放大信号，输出级则负责高效、稳定地驱动外部负载，三者协同工作，共同实现完整的“与非”功能。

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印

试用水印